

Oszillator

Messkarte

Rechner

Verstärker

AD-Wandler

Schmitt-Trigger

Anzeige


Schwingkreis


Referenztakt


Impulszähler

Umrechnung


Abbildung 1: Schematischer Aufbau der kapazitiven Füllstandsmessung

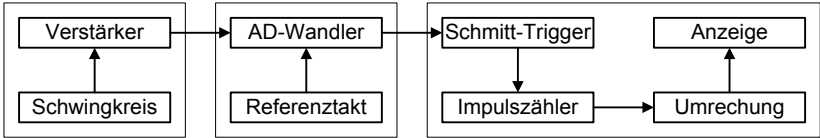

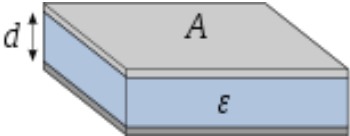


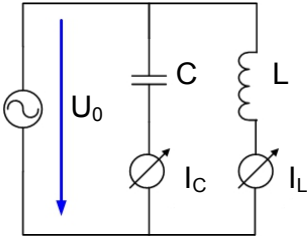

LC-Schwingkreis

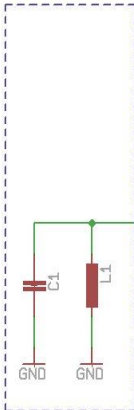

Oszillatorschaltung

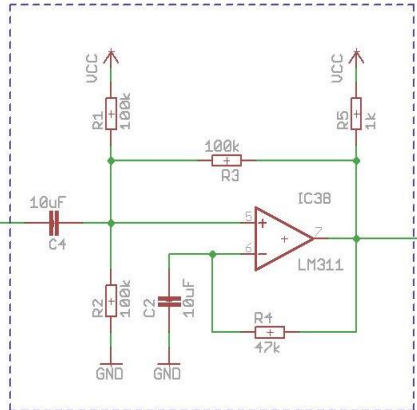

Ausgangssignal

